

9-Sistemas Secuenciales


9.1 Máquinas de Estados Finitos

9.2 Mealy y Moore

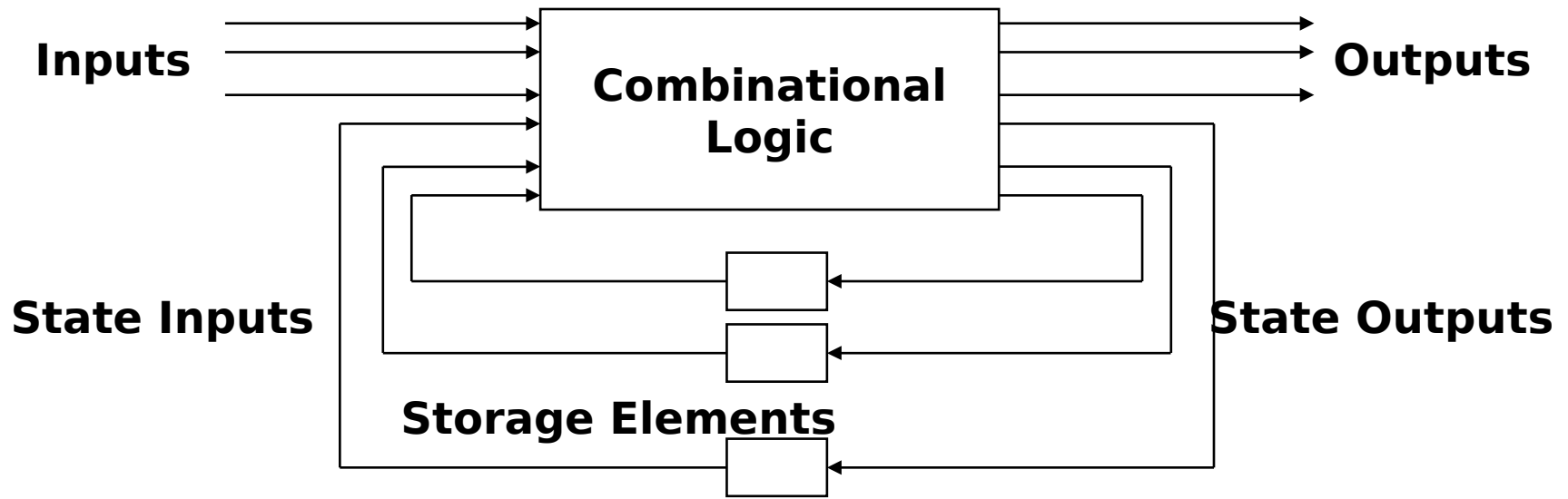9.3 Implementación en Verilog



Abstracción

- Dividir circuito en lógica combinacional y estado (state)
- Localizar los enlaces de feedback (loops)
- Implementación de elementos de almacenamiento (storage elements) nos da diferentes formas de lógica secuencial




Formas de lógica secuencial

  
- Asincrónica – estados cambian cuando los inputs cambian (elemento de almacenamiento pueden ser simples alambres o retardos)
- Sincrónica – cambios de estados ocurren en todos los elementos de almacenamiento al mismo tiempo (de acuerdo a una señal periódica – el reloj o clock)



 
Elementos de almacenamiento: latches y flip-flops



positive
edge-triggered
flip-flop

 



transparent
(level-sensitive)
latch

 

comportamiento no es el mismo si es que los inputs
cambian cuando el clock esta alto

Flip Flop JK

□ Diagrama de estados

  

□ Tabla transiciones


JK \ Q(k)	JK			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$Q(k+1)$

□ Ecuacion caraterística

$$Q(k+1) = J(k) \bar{Q}(k) + \bar{K}(k) Q(k)$$

Flip Flop JK

 


□ Tabla Característica

J	K	$Q(k+1)$
0	0	$Q(k)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(k)$

□ Tabla de Excitaciones

$Q(k) \Rightarrow Q(k+1)$	J	K
0 0	0	ϕ
0 1	1	ϕ
1 0	ϕ	1
1 1	ϕ	0


Flip Flop T

 

Q(k)	T	
	0	1
0	0	1
1	1	0

Q(k+1)


T	Q(k+1)
0	Q(k)
1	$\bar{Q}(k)$

 

$$Q(k+1) = T(k)\bar{Q}(k) + \bar{T}(k)Q(k) = T(k) \oplus Q(k)$$

Q(k)	-> Q(k+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Flip Flop D

 


Q(k) \ D	0	1
0	0	1
1	0	1

Q(k+1)

Tabla característica

D	Q(k+1)
0	0
1	1

 

Ecuación característica

$$Q(k+1) = D(k)$$

Tabla de excitaciones

Q(k)	-> Q(k+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Representaciones de máquinas de estados finitos (finite state machines)

- Estados: determinado por posibles valores en elementos de almacenamiento
- Transiciones: cambios de estado
- Reloj (clock): controla cuando los estados pueden cambiar al controlar elementos de almacenamiento
- Lógica secuencial
 - secuencia a través una serie de estados
 - basado en secuencia de valores de señales de input (x)


 


Diagrama de máquina de estados finitos


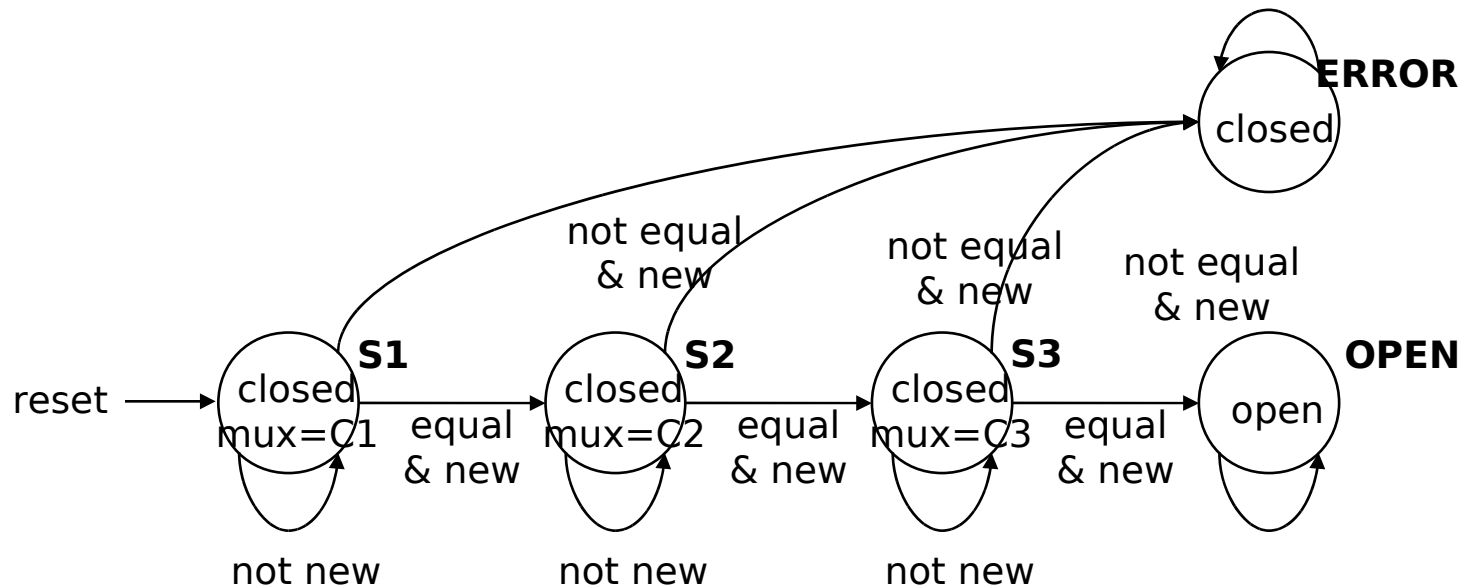
- Ejemplo: Candado de combinación
 - 5 estados
 - 5 auto-transiciones
 - 6 otras transiciones entre estados
 - 1 transición de reset (de todos los estados) al estado S1



  Ejemplo: Registro de corrimiento (shift register)


□ Shift register

- input mostrado en arcos de transiciones
- valores de output mostrado en nodo de estado



 
Ejemplo: Contadores

- Contadores
 - proceden a través de secuencia de estados bien definida en respuesta a enable.
- Muchos tipos de contadores: binario, BCD, código Gray
 - contador de subida de 3 bits: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, ...
 - contador de bajada de 3-bits: 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000, 111, ...



Cómo convertir diagrama de estados a tabla de transiciones?

 - Tabla de transiciones: forma tabular de diagrama de estados.
- Como una tabla de verdad (se especifican todos los outputs para las combinaciones de input).
- Ejemplo: contador



	present state	next state
0	000	001 1
1	001	010 2
2	010	011 3
3	011	100 4
4	100	101 5
5	101	110 6
6	110	111 7
7	111	000 0

Implementación

- Un flip-flop para cada bit de estado
- Lógica combinacional basada en codificación

C3	C2	C1	N3	N2	N1
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

código en Verilog para
mostrar que la función
es un input a un D-FF

$N1 \leq C1'$
 $N2 \leq C1C2' + C1'C2$
 $\leq C1 \text{ xor } C2$
 $N3 \leq C1C2C3' + C1'C3 + C2'C3$
 $\leq (C1C2)C3' + (C1' + C2')C3$
 $\leq (C1C2)C3' + (C1C2)'C3$
 $\leq (C1C2) \text{ xor } C3$

N3

		C3	
	0	0	1
C1	0	1	0
		C2	

N2

		C3	
	0	1	1
C1	1	0	0
		C2	


N1

		C3	
	1	1	1
C1	0	0	0
		C2	

Implementación (cont)

□ Contador

 
- 3 flip-flops para tener estado.
- lógica para calcular próximo estado.
- reloj controla cuando la memoria de los flip-flops cambia.
 - hay que esperar para que la lógica calcule nuevo valor
 - no hay que esperar mucho para no tener velocidad muy lenta




Implementación: Registro de corrimiento

□ Input determina próximo estado

In	C1	C2	C3	N1	N2	N3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

 


N1 <= In
N2 <= C1
N3 <= C2

 

 Ejemplo: Contador más complejo

- Contador Complejo
 - repite 5 estados en secuencia
 - secuencia no es una representación numérica binaria
- Paso 1: hacer diagrama de transición de estados
 - contar secuencia: 000, 010, 011, 101, 110
- Paso 2: hacer tabla de transición de estados



Present State			Next State		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	—	—	—
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	—	—	—
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	—	—	—

notar condiciones don't care por los estados no usados

Ejemplo: Contador más complejo (cont)

□ Paso 3: mapas Karnaugh para próximas funciones

C+

			C
	0	0	0
	0	0	X
A	X	1	X
			1
	B		

B+

			C
	1	1	0
	1	1	X
A	X	0	X
			1
	B		

A+

			C
	0	1	0
	0	1	X
A	X	1	X
			0
	B		

$$C+ \leq A$$



$$B+ \leq B' + A'C'$$

$$A+ \leq BC'$$

Contadores con estados iniciales

□ Estados iniciales

  - durante el inicio, el contador puede estar en un estado sin usar o inválido
- el diseñador debe garantizar que eventualmente entre en un estado válido
- diseñar para que estados inválidos transiciones a válidos



Contadores con estados iniciales (cont)

- Generar tabla de transición de estados con estados iniciales

C+

	C			
	0	0	0	0
A	1	1	1	1
	B			


B+

	C			
	1	1	0	1
A	1	0	0	1
	B			

A+


	C			
	0	1	0	0
A	0	1	0	0
	B			

Present State				Next State	
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

 

Actividad

 - Contador up-down de 2-bits (2 inputs)
 - dirección: $D = 0$ para up, $D = 1$ para down
 - cuenta: $C = 0$ para parar, $C = 1$ para contar



S1	S0	C	D	N1	N0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0

Actividad (cont)

S1	S0	C	D	N1	N0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0

			S1	
0	0	1	1	
0	0	1	1	
0	0	1	0	
0	1	0		1
	S0			

$$\begin{aligned}
 N1 &= C'S1 \\
 &+ CDS0'S1' + DS0S1 \\
 &+ CD'S0S1' + D'S0'S1
 \end{aligned}$$

			S1	
	0	1	1	0
	0	1	1	0
C	1	0	0	1
1	0	0		1
	S0			

$$N0 = CS0' + C'S0$$

9-Sistemas Secuenciales


9.1 Máquinas de Estados Finitos

9.2 Mealy y Moore

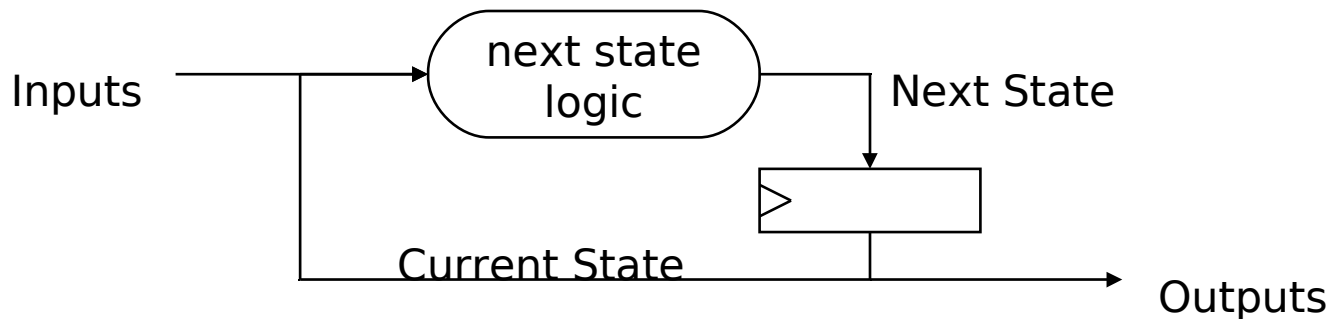9.3 Implementación en Verilog


Modelo de Contador/registro de corrimiento

- ▣ Valores almacenados en registros representan estado del circuito
- ▣ Lógica combinacional calcula:
 - ▣ próximo estado
 - función de estados actuales e inputs
 - ▣ salidas (o outputs)
 - valores de flip-flops




Modelo general

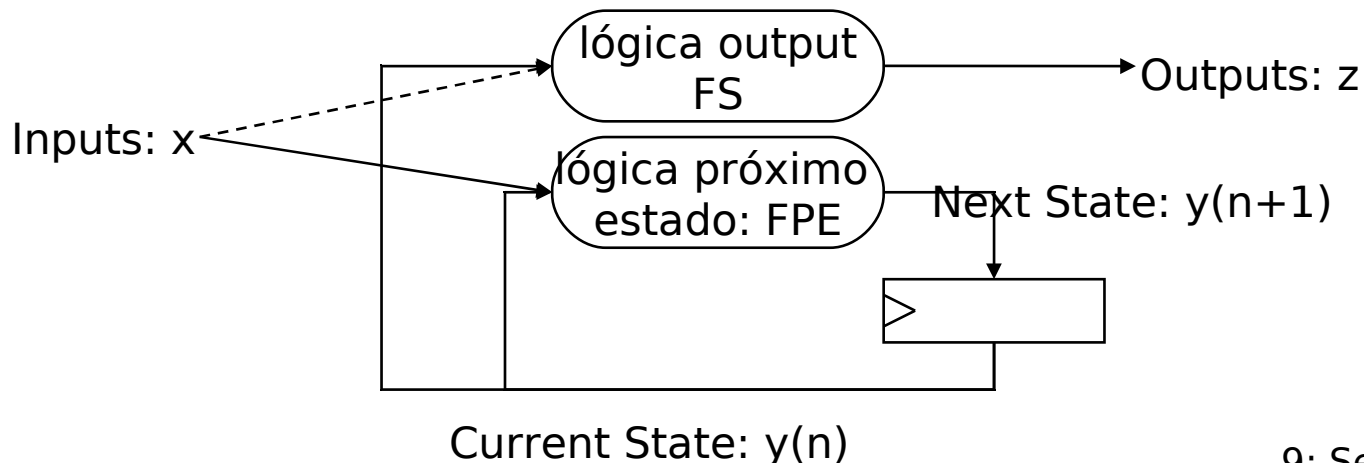- ▣ Valores almacenados en registros representan el estado del circuito: y
- ▣ Lógica combinacional calcula
 - ▣ próximo estado: FPE (Función Próximo Estado)
 - función de estados actuales e inputs
 - ▣ outputs: FS (Función Salida)
 - Mealy: función de estado actual e inputs, $z = F(y, x)$
 - Moore: solo función de estado actual, $z = F(y)$



Modelo general (cont)

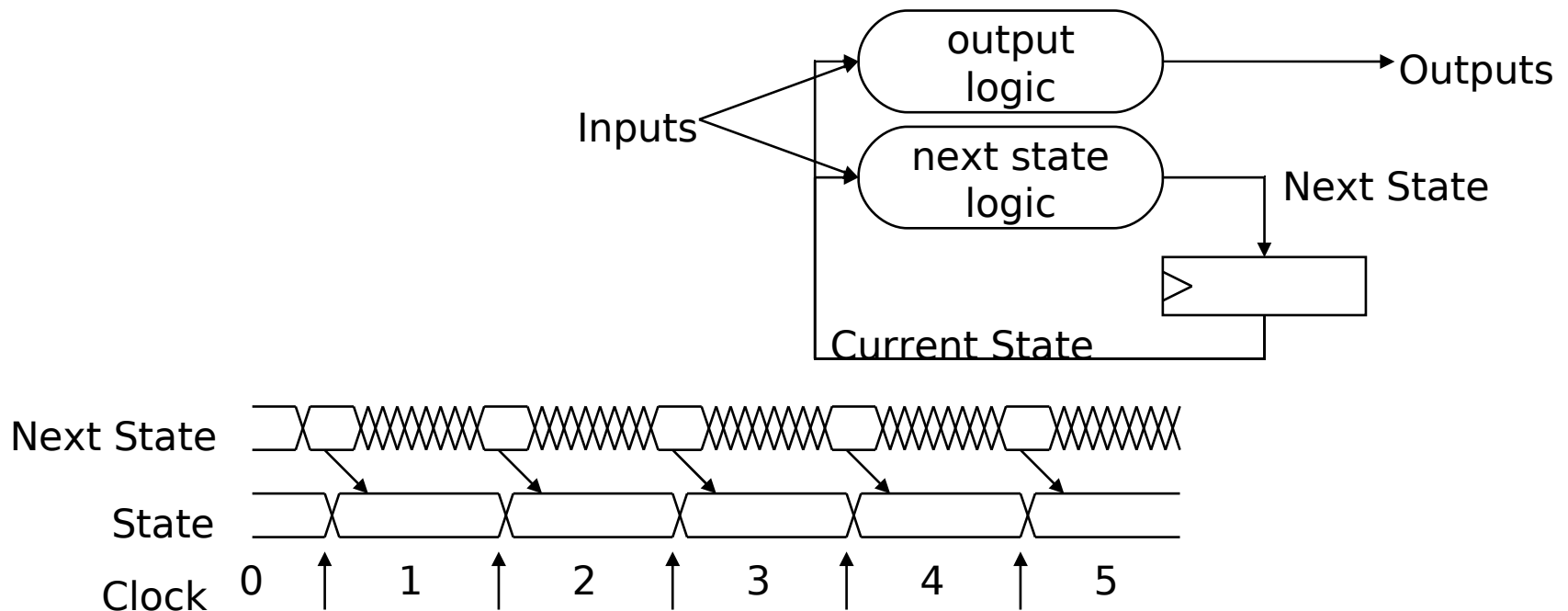- Estados: y_1, y_2, \dots, y_k
- Inputs: x_1, x_2, \dots, x_m
- Outputs: z_1, z_2, \dots, z_n
- Función transición: $FPE(y_i, x_j)$
- Función de output: $FS(y_i)$ or $FS(y_i, x_j)$




Máquinas Mealy vs Moore


- Máquinas Mealy tienden a tener menos estados
 - outputs son diferentes en arcos (n^2) no en estados (n)
- Máquinas Moore
 - outputs cambian durante cambios del reloj (siempre un ciclo más tarde)
 - en máquinas Mealy, input puede causar cambios en output de inmediato cuando cambie lógica – puede causar problemas cuando se conectan múltiples máquinas
- Máquinas Mealy reaccionan mas rápido
 - reaccionan en el mismo ciclo – no tienen que esperar el reloj en algunos casos
 - en máquinas Moore – mas lógica puede ser necesaria para decodificar estado en outputs

Comparar máquinas Mealy y Moore (cont)


□ Moore: $z = F(y)$

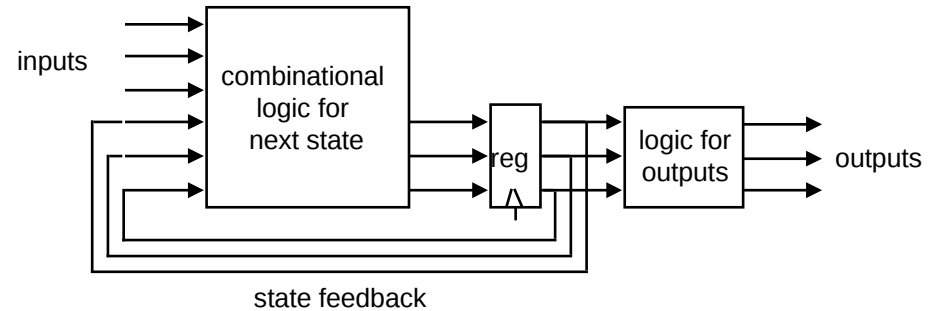

□ Mealy: $z = F(y, x)$

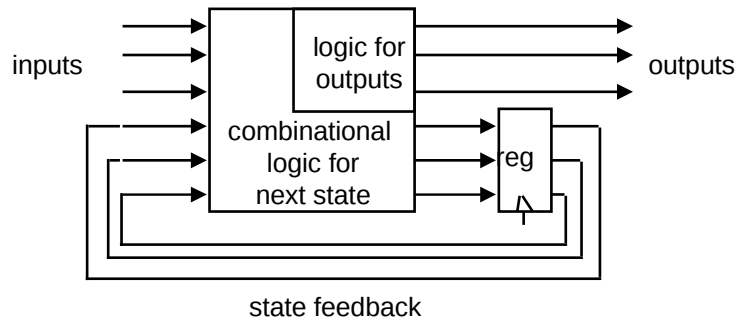


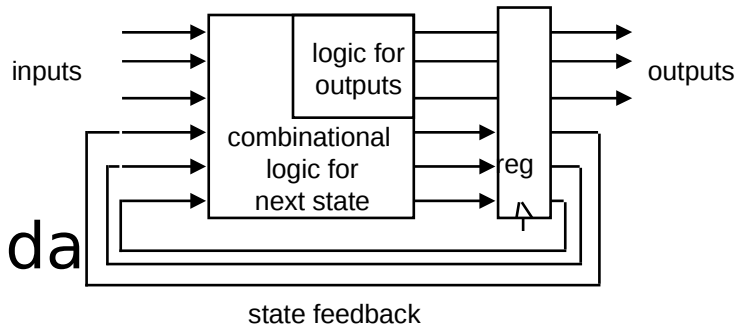□ Mealy Sincrónica
 $z = F(y, x)$ con FF en salida



Especificar outputs para máquina Moore

 
- Output es solo una función del estado
 - se especifica en nodos del diagrama de estado
 - Ejemplo: detector de secuencia para 01 o 10



reset	input	current state	next state	output
1	—	—	A	
0	0	A	B	0
0	1	A	C	0
0	0	B	B	0
0	1	B	D	0
0	0	C	E	0
0	1	C	C	0
0	0	D	E	1
0	1	D	C	1
0	0	E	B	1
0	1	E	D	1

Especificar outputs para máquina Mealy

 
- Output es función de estados e inputs
 - especificar output en transición entre estados
 - Ejemplo: Detector de secuencia para 01 o 10



reset	input	current state	next state	output
1	–	–	A	0
0	0	A	B	0
0	1	A	C	0
0	0	B	B	0
0	1	B	C	1
0	0	C	B	1
0	1	C	C	0


Máquina Mealy

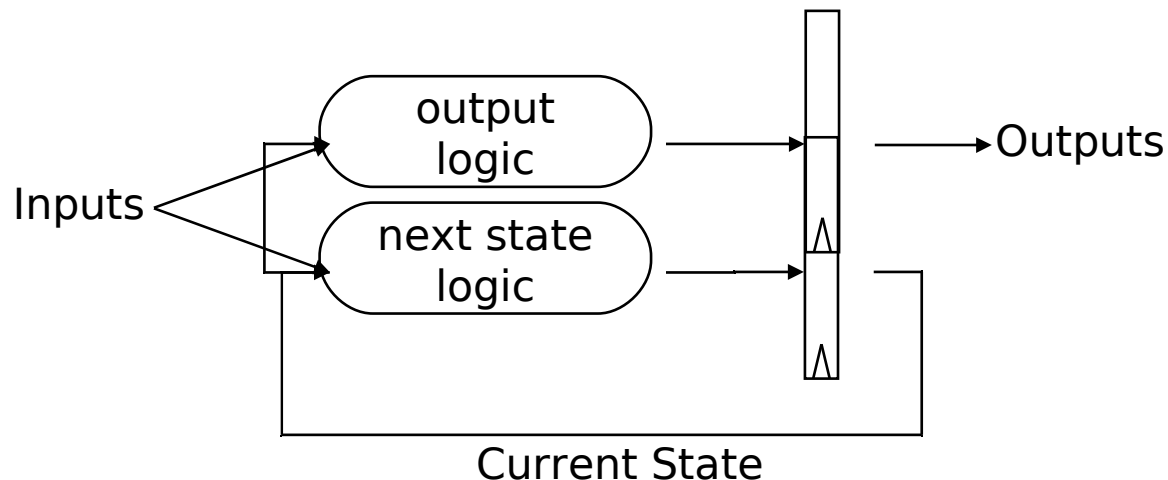- ❑ Máquina Mealy Sincrónica
 - ❑ estados y outputs con registros
 - ❑ evita outputs con ruidos ('glitches')
 - ❑ típicamente se implementa en PLDs



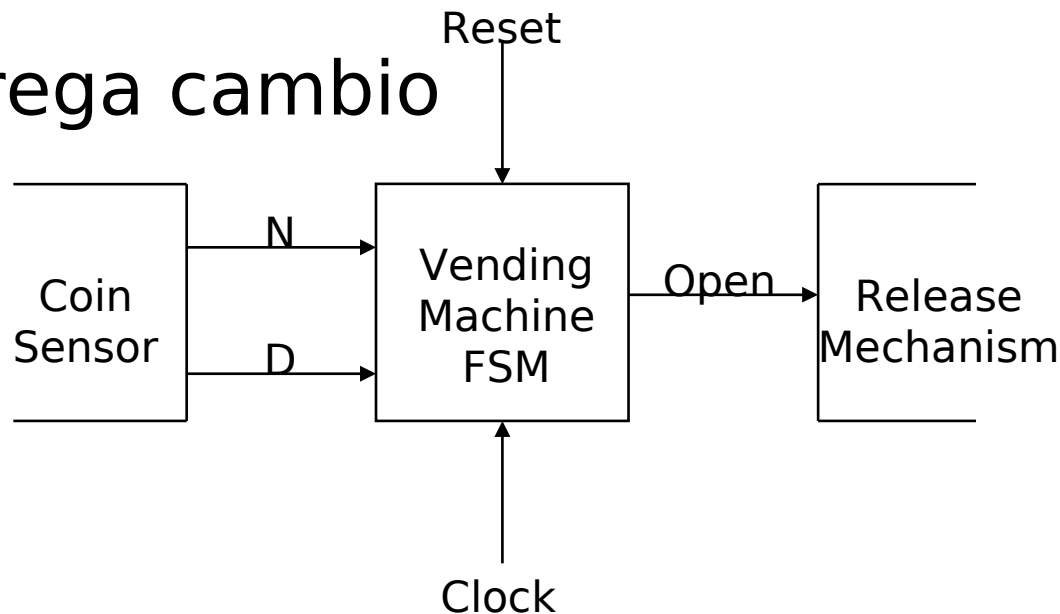Ejemplo: máquinas de bebidas

- Entrega bebida después que 150 pesos son depositados
- Acepta diferentes monedas 50 (N), 100 (D)
- No entrega cambio



Ejemplo: máquinas de bebidas (cont)

□ Representación abstracta

□ listar secuencias típicas:


- tres de cincuenta
- cincuenta, cien
- cien, cincuenta
- dos de cien

□ dibujar diagrama de estados:

- inputs: N, D, reset
- output: dar bebida (OPEN)


□ asumir:

 - N y D seteadas por un ciclo
- cada estado tiene un auto estado para $N = D = 0$ (no hay moneda)



 Ejemplo: máquinas de bebidas (cont)

- Minimizar número de estados – reusar estados si es posible



present state	inputs		next state	output open
	D	N		
0	0	0	0	0
	0	1	50	0
	1	0	100	0
	1	1	–	–
50	0	0	50	0
	0	1	100	0
	1	0	150	0
	1	1	–	–
100	0	0	100	0
	0	1	150	0
	1	0	150	0
	1	1	–	–
150	–	–	150	1

tabla de estados simbólica

Ejemplo: máquinas de bebidas (cont)

□ Codificar estados

present state		inputs		next state		output
Q1	Q0	D	N	D1	D0	open
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	–	–	–
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	0
		1	1	–	–	–
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	0
		1	0	1	1	0
		1	1	–	–	–
1	1	–	–	1	1	1


Ejemplo: Implementación Moore

□ Mapear la lógica

D1	Q1				
	0	0	1	1	
	0	1	1	1	
D	X	X	1	X	N
	1	1	1	1	
	Q0				

D0	Q1				
	0	1	1	0	
	1	0	1	1	
D	X	X	1	X	N
	0	1	1	1	
	Q0				

Open	Q1				
	0	0	1	0	
	0	0	1	0	
D	X	X	1	X	N
	0	0	1	0	
	Q0				

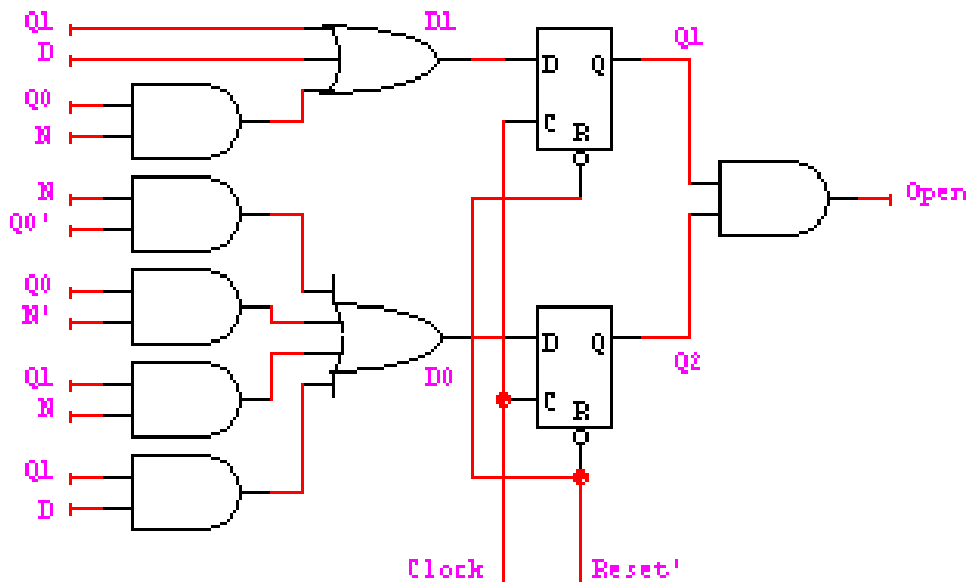

$$D1 = Q1 + D + Q0 N$$

$$D0 = Q0' N + Q0 N' + Q1 N + Q1 D$$

$$OPEN = Q1 Q0$$

Ejemplo: Implementación Moore (cont)

□ Otra codificación (1 encendido)

present state				inputs		next state				output
Q3	Q2	Q1	Q0	D	N	D3	D2	D1	D0	open
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	0	0
				1	0	0	1	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
				0	1	0	1	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
				0	1	1	0	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
1	0	0	0	-	-	1	0	0	0	1

$$D0 = Q0 D' N'$$

$$D1 = Q0 N + Q1 D' N'$$

$$D2 = Q0 D + Q1 N + Q2 D' N'$$


$$D3 = Q1 D + Q2 D + Q2 N + Q3$$

$$OPEN = Q3$$

Diagramas de Estados de Mealy y Moore


□ Moore

- outputs asociados con estados

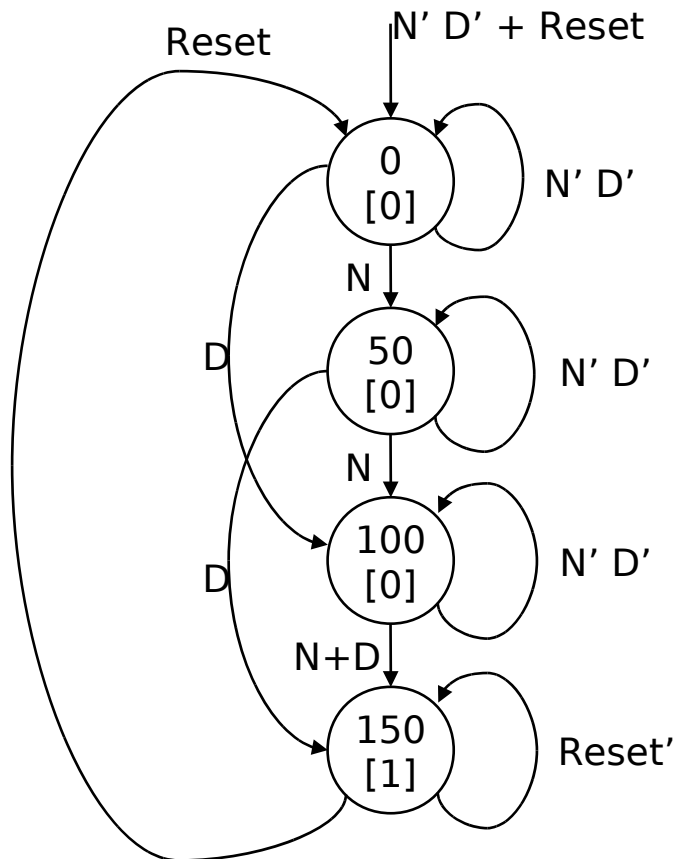


□ Mealy

- outputs asociados con transiciones

 

Ejemplo: Implementación Mealy

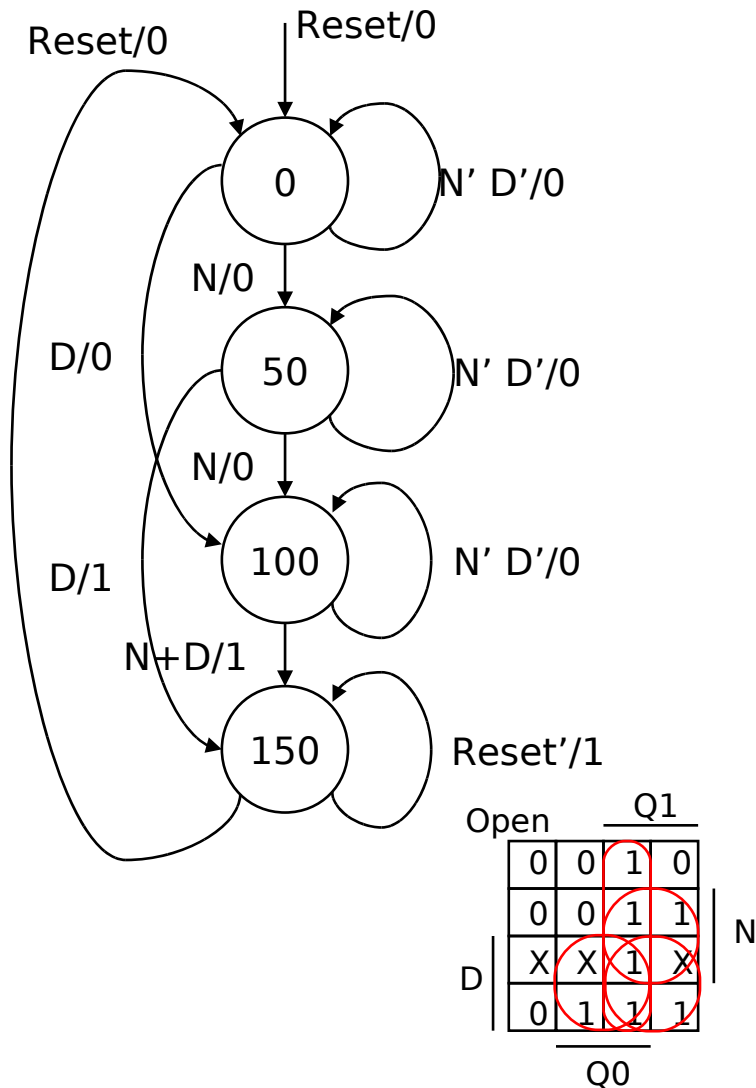

present state		inputs		next state		output
Q1	Q0	D	N	D1	D0	open
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
0	1	1	1	-	-	-
		0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
		1	1	-	-	-
		0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1
		1	0	1	1	1
		1	1	-	-	-

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$

$$OPEN = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$


Ejemplo: Implementación Mealy (cont)

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$

$$OPEN = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0$$

 hay que asegurar que OPEN es 0
cuando hay reset – con compuerta



9-Sistemas Secuenciales



9.1 Maquinas de Estados Finitos

9.2 Mealy y Moore FSMs

9.3 Implementación en Verilog

  Ejemplo: reducir string de 1s en 1

- Eliminar un 1 de cada string de 1s en el input




Ejemplo: reducir string de 1s en 1

□ Verilog: Máquina de Moore

asignar estados
 
```
module reduce (clk, reset, in, out);  
  input clk, reset, in;  
  output out;  
  
  parameter zero   = 2'b00;  
  parameter one1   = 2'b01;  
  parameter twols  = 2'b10;  
  
  reg out;  
  reg [2:1] state;      // state variables  
  reg [2:1] next_state;  
  
  always @(posedge clk)  
    if (reset) state = zero;  
    else      state = next_state;
```



Ejemplo: reducir string de 1s en 1

(cont)

always @(in or state)

hay que incluir todas las señales
que son determinan el estado

```
case (state)
  zero:
    // last input was a zero
    begin
      if (in) next_state = one1;
      else    next_state = zero;
    end
  one1:
    // we've seen one 1
    begin
      if (in) next_state = two1s;
      else    next_state = zero;
    end
  two1s:
    // we've seen at least 2 ones
    begin
      if (in) next_state = two1s;
      else    next_state = zero;
    end
endcase
```

el output solo depende del
estado

```
always @(state)
  case (state)
    zero: out = 0;
    one1: out = 0;
    two1s: out = 1;
  endcase
```


endmodule

Verilog para MEF Mealy

```
module reduce (clk, reset, in, out);
  input clk, reset, in;
  output out;
  reg out;
  reg state; // state variables
  reg next_state;


  always @(posedge clk)
    if (reset) state = zero;
    else      state = next_state;

   always @(in or state)
    case (state)
      zero:           // last input was a zero
      begin
        out = 0;
        if (in) next_state = one;
        else   next_state = zero;
      end
      one:            // we've seen one 1
      if (in)
      begin
        next_state = one; out = 1;
      end
      else
      begin
        next_state = zero; out = 0;
      end
    endcase
endmodule
```



Verilog para MEF Mealy (otra versión)

```
module reduce (clk, reset, in, out);  
  input clk, reset, in;  
  output out;  
  reg out;  
  reg state; // state variables  
  
  always @(posedge clk)  
    if (reset) state = zero;  
    else  
      case (state)  
        zero:      // last input was a zero  
        begin  
          out = 0;  
          if (in) state = one;  
          else   state = zero;  
        end  
        one:       // we've seen one 1  
        if (in)  
        begin  
          state = one; out = 1;  
        end  
        else  
        begin  
          state = zero; out = 0;  
        end  
      endcase  
endmodule
```

 

Resumen MEFs

- Modelos para representar circuitos secuenciales
 - abstracción de elementos secuenciales
 - máquinas de estados finitos y diagramas de estados
 - Mealy, Moore y maquinas sincrónicas Mealy
- Procedimiento de diseño usando MEFs
 - generar diagrama de estados
 - generar tabla de transiciones de estados
 - determinar funciones de próximo estado y output
 - implementar lógica combinacional
- HDLs